## توققۇزىنجى دەرىس ئانالوگ ۋە رەقەملىك كىرىش Analog and Digital Input

ئىهسان مەمەتجان

2023-03-19

مەڭگۈتەك تەربىيىلەش مەركىزى



#### ئانالوگ ۋە رەقەملىك كىرىش Analog and Digital Input

رەقەملىك (Digital)

ھەركەت سەزگۈچ

**PIR Sensor** 





ئانالوگ (Analog)

تېمپىراتورا سەزگۈچ Temperature Sensor





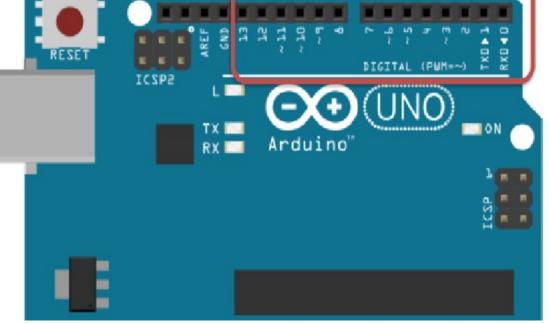
### رەقەملىك كىرىش


Digital Inputs and Digital Output

رەقەملىك كىرىش ۋە چىقىش You can choose from the code if they are to be inputs or outputs



Those marked with ~ car also be used as "Analog Outputs", so-called PWN outputs

### ئانالوگ كىرىش

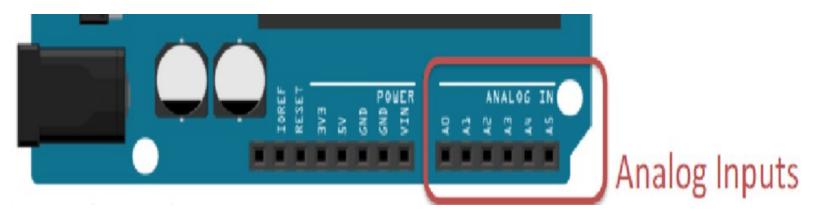


(تەقلىدى) ئانالوگ كىرىش


سەزگۈچ(System Input: Sensors) ھەركەت سەزگۈچ PIR Sensor LED (Analog) ئانالوگ **Push Button** Temperature Sensor Motor Slideswitch **Light Sensor** ائۈز-چات Buzzer Potentiometer نەم سەزگۈچ **Moisture Sensor** Analog/Digital Inputs Analog/Digital Outputs Sensors Actuators Signals to the surroundings Signals from the surroundings

Arduinoتاختىلىرى كىرگۈزگۈچلەرنى ئوقۇيالايدۇ .ئۇ ماتورنى قوزغىتىدۇ Source: https://fritzing.org/tags/arduino


#### رەقەملىك كىرىش (Digital)

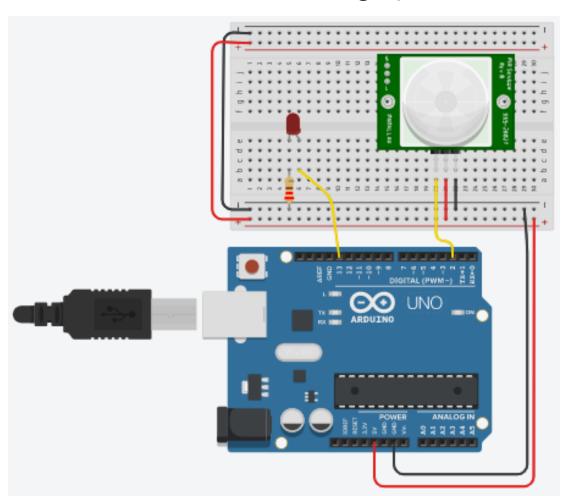

ھەركەت سەزگۈچ PIR Sensor

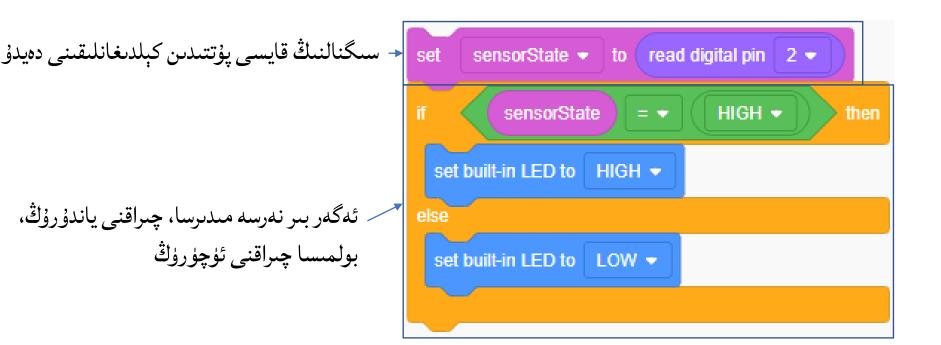


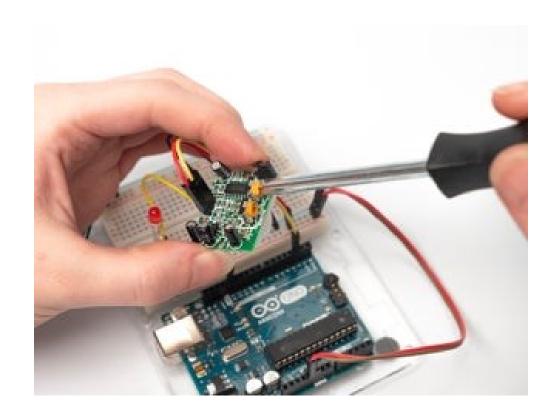
#### \*بىز ھەرىكەت سەزگۈچنىڭ سەزگۈرلۈكىنى ئەتتىركە بىلەن تەڭشىيالايمىز



## قاتتىق دېتال Hardware

### ئانالوگ كىرىش

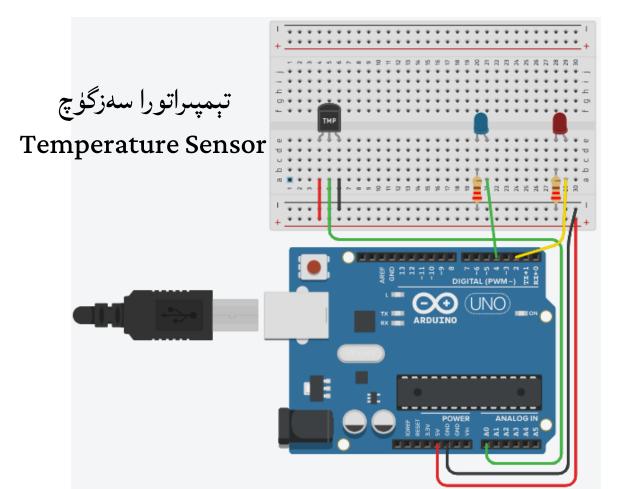

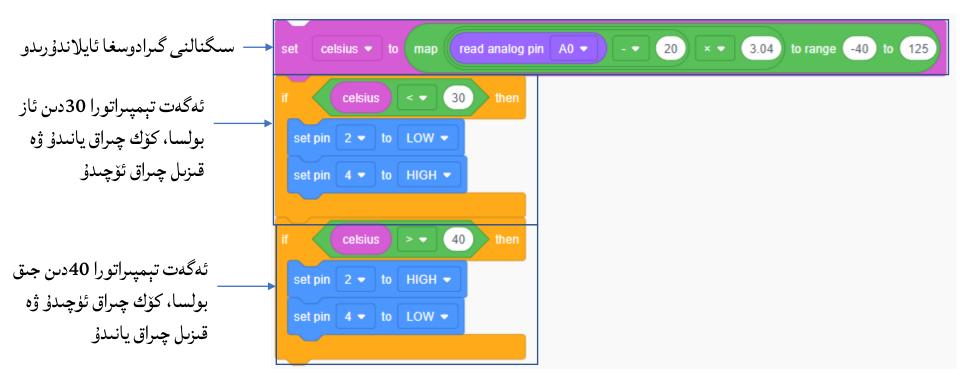

#### مەسلە ھەل قىلىشنىڭ يوللىرى

- سىم يولىنى تەكشۈرۈڭ
- Pinنومۇرىنى تەكشۈرۈڭ
- توك مەنبەسىنى تەكشۈرۈڭ
- قارشىلىق قىممىتىنى تەكشۈرۈڭ
- زىننەت چىرىقىنىڭ يۆلىنىشىنى تەكشۈرۈڭ Cathode / Anode
  - PWMدولقۇن كەڭلىكىنى مۇدۇلياتسىيەلەش ~

## Tips for debugging

- Check wiring
- Check Pin numbers
- Check Power supply
- Check Resister values
- Check LED direction

# تاپشۇرۇق: ئۆي قوغداش سېستىمىسى

## **Home Security System**


Active buzzers - ئاكتىپ ئاۋاز ياڭراتقۇ


ھەركەت سەزگۈچ PIR Sensor

ئاكتىپ ئاۋاز ياڭراتقۇ ئاكتىپ دەپ ئاتىلىدۇ ، چۈنكى ئۇلار پەقەت ئاۋاز چىقىرىش ئۈچۈن DC توك بېسىمىغا موھتاج. ياسسىپ ئاۋاز ياڭراتقۇ ئاۋاز چىقىرىش ئۈچۈن AC توك بېسىمىغا موھتاج. ئاكتىپ ۋە پاسسىپ ئاۋاز ياڭراتقۇنى پەرقلەندۈرۈشنىڭ ئاسان ئۇسۇلى ، ئۇلارنى 9 ۋولتلۇق باتارېيەگە ئوخشاش DC توك بېسىمى مەنبەسىگە ئۇلاش.
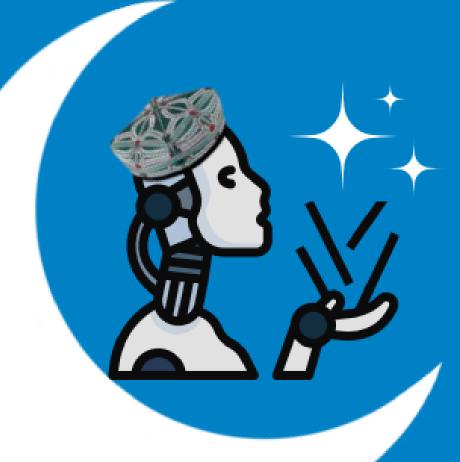
## (سېهىرلىك ئۆرنەكلەر) Magical Design

- Arduino Project Hub
- https://projecthub.arduino.cc/trending
- Tinkercad Learning Center (ئۆگىنىش مەركىزى)
- https://www.tinkercad.com/learn



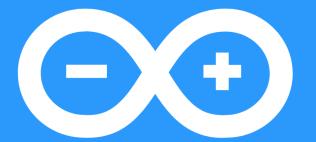

سوئالىڭىز بولسا، توربىتىمىزدىكى ھەر بىر دەرسنىڭ سوئال بىسورايدىغان يىرىگە يېزىڭ

